

7. VERIFICATION OF KIRCHOFF'S LAW (DC circuits)

Date submitted : 04-04-2022 18:16:48

USN : 01FE21BEC268
Name : PRASHANTH SHIVAKUMAR ASKI
Department : Physics
Roll Number : 1736
Subject Name : Applied Physics Lab (ES)

STEP 01: I. To verify KVL, TABLE 01 : For V = 2V

Let us choose, $R_1 = 100 \Omega$ $R_2 = 220 \Omega$ $R_3 = 1000 \Omega$

For $V = 2V$, $R_{eff} = R_1 + R_2 + R_3 = 1320 \Omega$

$I = V/R_{eff} = 1.5 \text{ mA}$

Theoretical Calculations			Experimentally measured		
$V_1 = R_1 I$	$V_2 = R_2 I$	$V_3 = R_3 I$	$V_1(V)$	$V_2(V)$	$V_3(V)$
0.15	0.34	1.5	0.144	0.316	1.44

Verify $V = V_1 + V_2 + V_3 = 2 V$

STEP 02: I. To verify KCL, TABLE 02 : For V = 2V

Let us choose, $R_1 = 100 \Omega$ $R_2 = 220 \Omega$ $R_3 = 1K \Omega$

For $V = 2V$

$1/R_{eff} = (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$

$I = V/R_{eff} = 31 \text{ mA}$

Theoretical Calculations			Experimentally measured		
$I_1 = V/R_1$	$I_2 = V/R_2$	$I_3 = V/R_3$	$I_1 (\text{mA})$	$I_2 (\text{mA})$	$I_3 (\text{mA})$
20	9.1	2	20.43	9.29	2.05

Verify $V = V_1 + V_2 + V_3 = 31 V$

**STEP 03: To verify KVL and KCL for series-parallel resistive circuit, ,
TABLE 03 : For V = 2V, experimentally measure the following**

$I_1 (\text{mA})$	$I_2 (\text{mA})$	$I_3 (\text{mA})$	$V_1(V)$	$V_2(V)$	$V_3(V)$
7.3	1.32	6.03	0.738	1.31	1.32

Verify $I_1 = I_2 + I_3 = 7.3 \text{ mA}$

and $V = V_1 + V_2 = 2.048 V$

7. VERIFICATION OF KIRCHOFF'S LAW (DC circuits)

STEP 04: Results :

0

STEP 04: CONCLUSION :

KCL and KVL were verified.